

28/12/2022

Shasvat Shah
60004220126

OLDA Assignment

Q1 $(45)_{10}$

$\rightarrow (45)_{10} \rightarrow (\quad)_2$

2	45	1
2	22	0
2	11	1
2	5	1
2	2	0
	1	1

$\rightarrow (101101)_2$

$(101101)_2 \rightarrow (\quad)_8$

$(\overline{101101}) \rightarrow (55)_8$

$(\overline{101101}) \rightarrow (\quad)_{16}$

$(101101) \rightarrow (2D)_{16}$

Q2a 2s compliment

$(76)_8 - (22)_{16}$

Binary of $(76)_8 \rightarrow (00111110)_2$

Binary of $(22)_{16} \rightarrow (00100010)_2$

2's complement of $(00100010)_2$

$$\rightarrow (11011101)_2$$

+ 1

$$\rightarrow 11011110$$

$$\begin{array}{r} \text{Add} \quad 00111110 \\ 11011110 \\ \hline 100011100 \end{array}$$

\therefore carry generated so discard it.

$$\therefore 00011100$$

$$= (28)_{10}$$

Q3a $Y = AB + BC + ABC + ABB$


$$= AB(1+B) + BC(1+A)$$

$$1+B = 1$$

$$1+A = 1$$


$$= \cancel{AB} + AB + BC$$

$$= B(A+C)$$

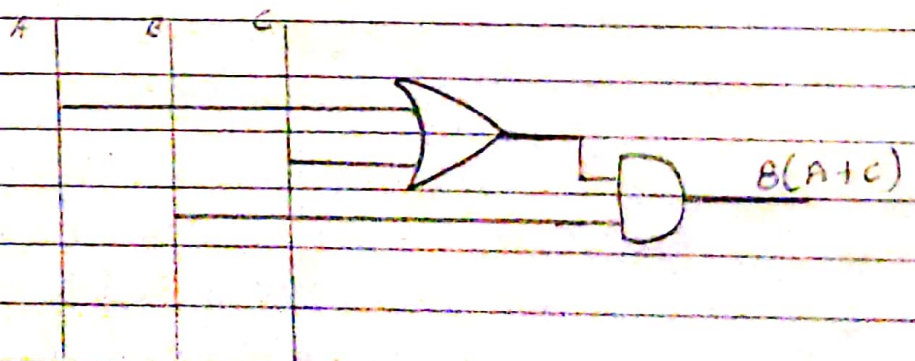

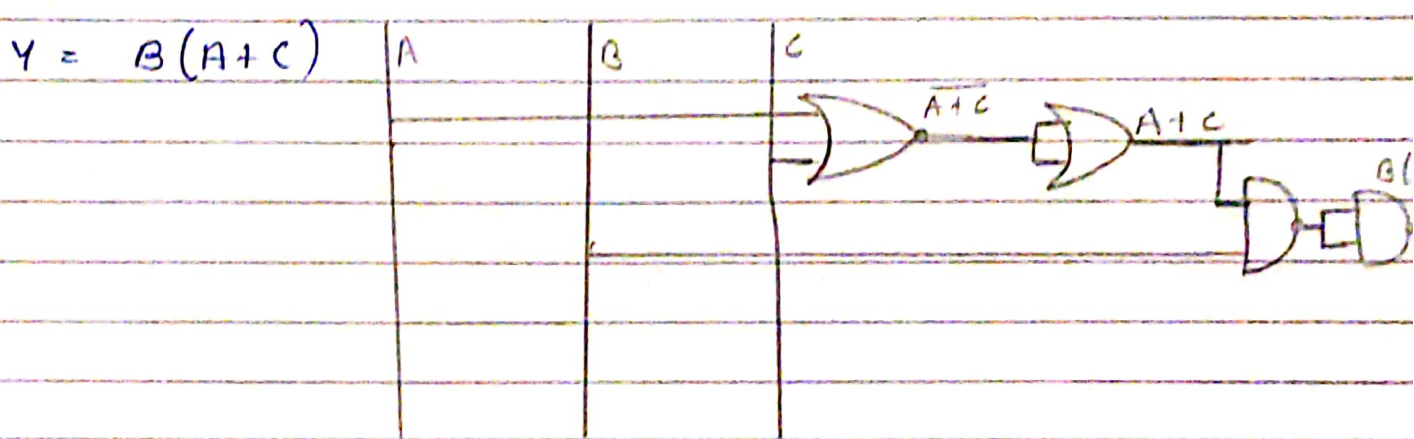Q4 a

$$\begin{aligned}
 1.) \quad Y &= AB + BC + ABC + ABB \\
 &= AB + BC + ABC + AB \\
 &= AB + BC + ABC \\
 &= AB + BC(1+A) \\
 &= AB + BC \\
 &= B(A+C)
 \end{aligned}$$




Implementation using universal gates.

ii

$$Y = (A+C)B$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

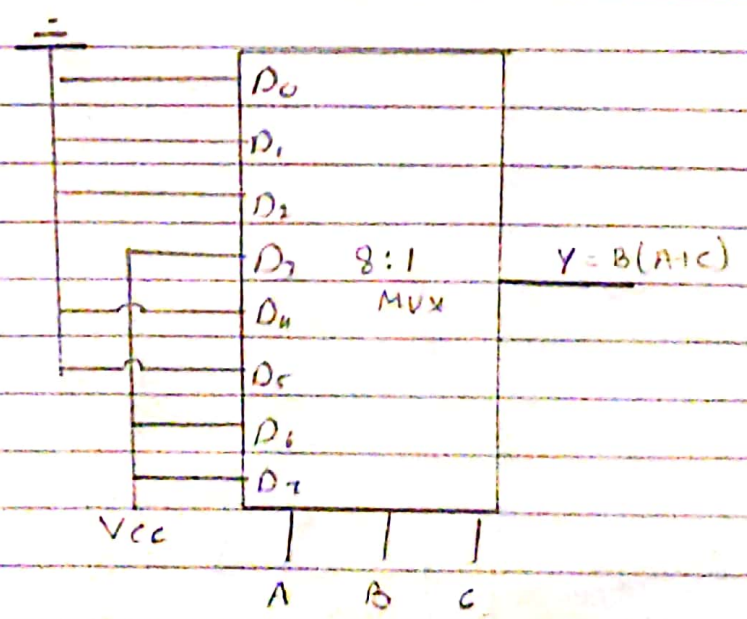

Implementation using multiplexer.

Q5 a) k maps.

$$Y = \sum m (0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 15)$$

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1	1	0	0
10	0	1	1	0
11	1	0	1	0

$$\therefore Y = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + ABD + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{B}CD$$

